

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(Εργαστήριο)

Ηρακλείδης Αλέξανδρος

1078522

2ο έτος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2


ΑΣΚΗΣΗ 1

Στην πρώτη άσκηση του παραδοτέου χρειάζεται η σύνταξη κώδικα σε επίπεδο δομής που περιγράφει τη χρήση πολυπλέκτη 8 σε 1 με χρήση πολυπλέκτων 2 σε 1 όπως και το μοντέλο δοκιμής του.

```
module mux81(Y,I,S);
output Y;
input [7:0] I;
input [2:0] S;
wire [6:1] K;
mux_case vas1(K[1],I[1:0],S[0]);
mux_case vas2(K[2],I[3:2],S[0]);
mux_case vas3(K[3],I[5:4],S[0]);
mux_case vas4(K[4],I[7:6],S[0]);
mux_case vas5(K[5],K[2:1],S[1]);
mux_case vas6(K[6],K[4:3],S[1]);
mux_case vas7(Y,K[6:5],S[2]);
endmodule

module mux_case(Y,I,S);
output reg Y;
input [1:0] I;
input S;
always @ (*)
    case x(S)
        1'b0: Y=I[0];
        1'b1: Y=I[1];
        default : Y = 1'b x;
    endcase
endmodule
```

Στα δεξιά φαίνεται ο πηγαίος κώδικας για τον πολυπλέκτη 8 σε 1 με χρήση πολυπλέκτων 2 σε 1. Πάνω φαίνεται η μονάδα του πολυπλέκτη 8 σε 1 ενώ κάτω βρίσκεται η υπομονάδα του πολυπλέκτη 2 σε 1 η οποία είναι γραμμένη σε επίπεδο συμπεριφοράς. Για τον πολυπλέκτη 8 σε 1 χρησιμοποίησα κώδικα σε επίπεδο δομής όπου δήλωσα είσοδα I μήκους 8 bits, selector S μήκους 3 bits, έξοδο Y, και μεταβλητή K τύπου wire μήκους 6 bit. Δήλωσα μετά 7 instances του πολυπλέκτη 2 σε 1 με ανάλογες εισόδους και εξόδους όπως φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα όπου δεξιά είναι η έξοδος Y.

 


```

module testmux81;
reg [7:0] I;
reg [2:0] S;
wire Y;
mux81 CUT1(Y,I,S);
initial
begin
I = 8'b10110110;
S = 3'b000;
#2 S = 3'b001;
#2 S = 3'b010;
#2 S = 3'b011;
#2 S = 3'b100;
#2 S = 3'b101;
#2 S = 3'b110;
#2 S = 3'b111;
#2 I = 8'b11001011;
#2 S = 3'b000;
#2 S = 3'b001;
#2 S = 3'b010;
#2 S = 3'b011;
#2 S = 3'b100;
#2 S = 3'b101;
#2 S = 3'b110;
#2 S = 3'b111;
end
initial $monitor("time=%g,Y=%b,S=%b,I=%b",$time,Y,S,I);
endmodule

```

Εδώ φαίνεται ο κώδικας δοκιμής του πολυπλέκτη 8 σε 1 με χρήση πολυπλέκτων 2 σε 1.

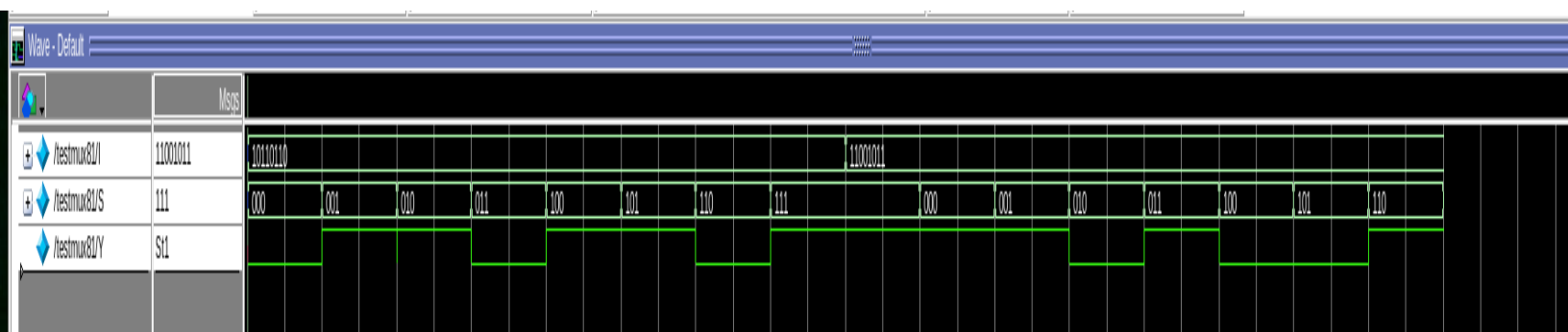Χρησιμοποίησα 2 τυχαίες τιμές εισόδου I 10110110 και 11001011 και εξέτασα την έξοδο Y για όλες τις πιθανές τιμές των εισόδων S για τις δύο περιπτώσεις.



Πιο πάνω φαίνεται το αποτέλεσμα του simulatin του κώδικα δοκιμής.

Παρατηρούμε ότι ανάλογα με τις τιμές των selector η έξοδος Y αντιπροσωπεύει την αντίστοιχη είσοδο I. Για παράδειγμα στην πρώτη τυχαία τιμή I όταν τα S παίρνουν τιμή 110 (δηλαδή 6 σε δεκαδική μορφή η έξοδος είναι μηδέν δηλαδή ίση με το έκτο bit της εισόδου).

```

module mux161 (
    input [15:0] I,
    input [3:0] S,
    output Y
);
wire [1:0] T;
mux81 MUXA(T[0], I[7:0], S[2:0]);
mux81 MUXB(T[1], I[15:8], S[2:0]);
mux_case MUXC(Y, T[1:0], S[3]);
endmodule


module mux81(Y, I, S);
output Y;
input [7:0] I;
input [2:0] S;
wire [6:1] K;
mux_case MUX1(K[1], I[1:0], S[0]);
mux_case MUX2(K[2], I[3:2], S[0]);
mux_case MUX3(K[3], I[5:4], S[0]);
mux_case MUX4(K[4], I[7:6], S[0]);
mux_case MUX5(K[5], K[2:1], S[1]);
mux_case MUX6(K[6], K[4:3], S[1]);
mux_case MUX7(Y, K[6:5], S[2]);
endmodule

module mux_case(Y, I, S);
output reg Y;
input [1:0] I;
input S;
always @ (*)
    case x(S)
        1'b0: Y = I[0];
        1'b1: Y = I[1];
        default: Y = 1'bx;
    endcase
endmodule
endmodule

```

Εδώ φαίνεται ένας πολυπλέκτης 16 σε 1 σε επίπεδο συμπεριφοράς.

 Χρησιμοποίησα μόνο 4 γραμμές κώδικα εφόσον αξιοποίησα την λειτουργία instantiation της verilog. Ο πολυπλέκτης δομείται απο 2 πολυπλέκτες 8 σε 1 και 1 πολυπλέκτη 2 σε 1 σε διάταξη όπως φαίνεται στο σχήμα. Ο υπόλοιπος κώδικας είναι απλά ενδεικτικά τα δύο άλλα modules που χρησιμοποίησα του πολυπλέκτη 8 σε 1 και 2 σε 1 απο την προηγούμενη άσκηση.




Μια απλή παραλλαγή του προηγούμενου μοντέλου δοκιμής για να φαίνεται η ορθή λειτουργία του πολυπλέκτη 16 σε 1 για μία τιμή του I.

Πιο κάτω φαίνεται το αποτέλεσμα του simulation.

```

module testmux161;
reg [15:0] I;
reg [3:0] S;
wire Y;
mux161 CUT1(I,S,Y);
initial
begin
I = 8'b10110110;
S = 4'b0000;
#2 S = 3'b0001;
#2 S = 3'b0010;
#2 S = 3'b0011;
#2 S = 3'b0100;
#2 S = 3'b0101;
#2 S = 3'b0110;
#2 S = 3'b0111;
#2 S = 3'b1000;
#2 S = 3'b1001;
#2 S = 3'b1010;
#2 S = 3'b1011;
#2 S = 3'b1100;
#2 S = 3'b1101;
#2 S = 3'b1110;
#2 S = 3'b1111;
end
initial $monitor("time=%g, Y=%b, S=%b, I=%b", $time, Y, S, I);
endmodule

```

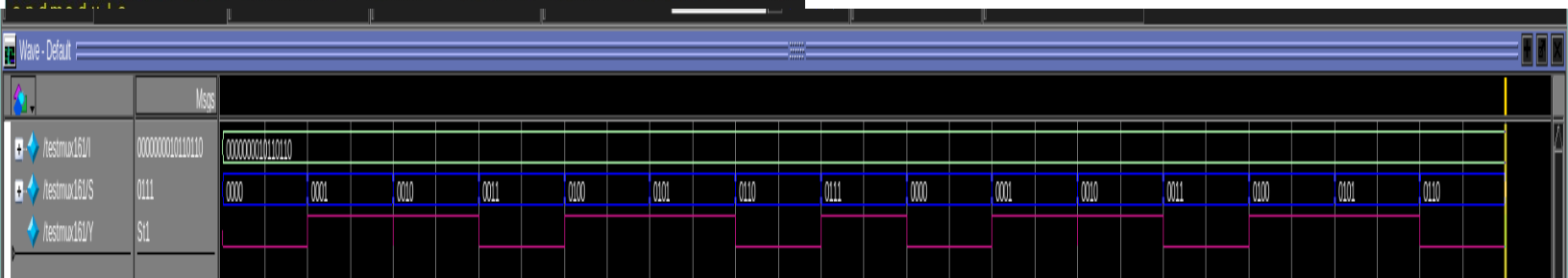

ΑΣΚΗΣΗ 2

-Στην δεύτερη άσκηση μας ζητείται να συντάξουμε μοντέλο σε επίπεδο συμπεριφοράς ενός κωδικοποιητή προτεραιότητας 4 σε 2 και το αντιστοιχο μοντέλο δοκιμής έτσι ώστε να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την σωστή λειτουργία του.

```
module pcoder(D3,D2,D1,D0,Y1,Y0,Z);
input D3,D2,D1,D0;
output reg Y1,Y0,Z;

always @(*)
    case ({D3,D2,D1,D0})
        4'b0000: {Y1,Y0,Z} = 3'b001;
        4'b0001: {Y1,Y0,Z} = 3'b000;
        4'b0010: {Y1,Y0,Z} = 3'b010;
        4'b0011: {Y1,Y0,Z} = 3'b010;
        4'b0100: {Y1,Y0,Z} = 3'b100;
        4'b0101: {Y1,Y0,Z} = 3'b100;
        4'b0110: {Y1,Y0,Z} = 3'b100;
        4'b0111: {Y1,Y0,Z} = 3'b100;
        4'b1000: {Y1,Y0,Z} = 3'b110;
        4'b1001: {Y1,Y0,Z} = 3'b110;
        4'b1010: {Y1,Y0,Z} = 3'b110;
        4'b1011: {Y1,Y0,Z} = 3'b110;
        4'b1100: {Y1,Y0,Z} = 3'b110;
        4'b1101: {Y1,Y0,Z} = 3'b110;
        4'b1110: {Y1,Y0,Z} = 3'b110;
        4'b1111: {Y1,Y0,Z} = 3'b110;
    endcase
endmodule
```

Πηγαίος κώδικας που χρησιμοποίησα.

4 εισόδους D0-D3

3 εξόδους Y1 Y0 Z

Δήλωσα για κάθε συνδυασμό εισόδων την κατάλληλη έξοδο που θα πρέπει να έχει η κάθε έξοδος με την μέθοδο case.

```
module testpcoder;
reg InD3,InD2,InD1,InD0;
wire OutY1,OutY0,OutZ;


pcoder CUT1(InD3,InD2,InD1,InD0,OutY1,OutY0,OutZ);

initial
begin
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b0000;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b0001;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b0010;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b0011;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b0100;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b0101;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b0110;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b0111;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b1000;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b1001;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b1010;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b1011;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b1100;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b1101;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b1110;
    {InD3,InD2,InD1,InD0} = 4'b1111;
    $stop;
end

initial $monitor($time, , "InD3 = %b, InD2=%b,InD1=%b,InD0=%b, OutY1=%b,OutY0=%b,OutZ=%b", InD3, InD2, InD1, InD0, OutY1, OutY0, OutZ);
endmodule
```

Το testbench για το κωδικοποιητή προτεραιότητας.

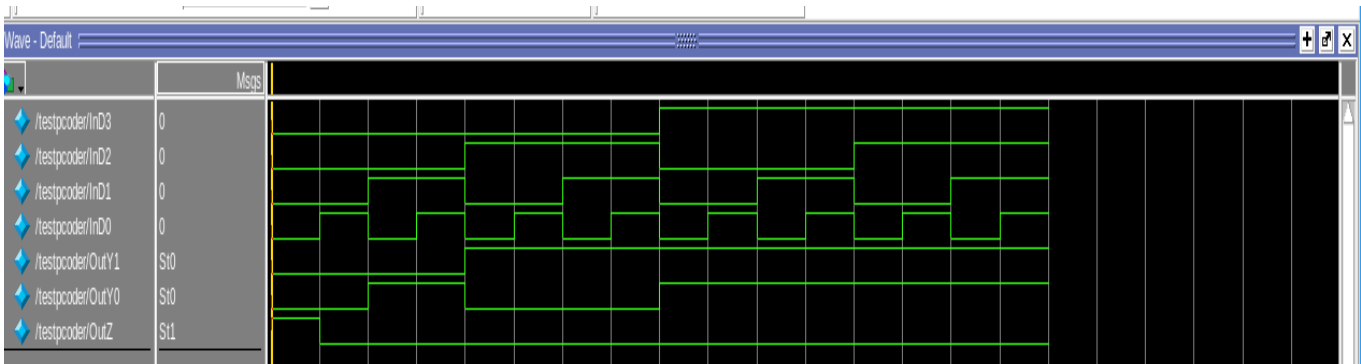Χρησιμοποίησα αυτόματη αντιστοίχιση θηρών και έπειτα ανάθεσα αυξανόμενους σε συνάρτηση με το χρόνο δυαδικούς συνδυασμούς των εισόδων.



Simulation του testbench για τον κωδικοποιητή προτεραιότητας μας επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία του. Η έξοδος Zeros παίρνει τιμή μόνο όταν όλες οι εισόδους είναι μηδέν ενώ οι δύο εξόδοι Y0 , Y1 αναπαριστούν με διψήφια δυαδική τιμή τη θέση του MSB(Most Significant Bit) με είσοδος που έχει τιμή 1.π.χ. Όταν η είσοδος είναι 1010 τα Y0, Y1 είναι αντίστοιχα 1,1 δείχνοντας ότι η είσοδος D3 είναι η πιο σημαντική ενεργή είσοδος.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Σε αυτή την άσκηση ζητείται μοντέλο σε επίπεδο συμπεριφοράς και μοντέλο σε επίπεδο ροής δεδομένων ενός κωδικοποιητή 8 σε 3 και τα αντίστοιχα testbench για να ελέγξουμε την σωστή λειτουργία των δύο μοντέλων.

```
module boolen83(D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,Y2,Y1,Y0);
    input D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7;
    output Y2,Y1,Y0;

    assign Y2 = D7 | D6 | D5 | D4;
    assign Y1 = D7 | D6 | D3 | D2;
    assign Y0 = D7 | D5 | D3 | D1;
endmodule
```

Σε επίπεδο ροής δεδομένων φαίνεται ο πηγάιος κώδικας στα αριστερά.
8 Εισόδοι D0-D7
3 Εξόδοι Y2,Y1,Y0

3 λογικές συναρτήσεις, μία για κάθε έξοδο. π.χ $Y2 = D7 \vee D6 \vee D5 \vee D4$

Η έξοδος Y2 παίρνει τιμή θετική όταν μία από τις πύλες D7,D6,D5,D4 έχει τιμή 1. Με το ίδιο σκεπτικό έκανα και τις άλλες δύο λογικές συναρτήσεις.

```

module behenc83 (D,Y2,Y1,Y0);
input [0:7] D;
output reg Y2,Y1,Y0;
always @(D)
begin
    case(D)
        8'b100000000: {Y0,Y1,Y2} = 3'b0000;
        8'b010000000: {Y0,Y1,Y2} = 3'b0001;
        8'b001000000: {Y0,Y1,Y2} = 3'b0010;
        8'b000100000: {Y0,Y1,Y2} = 3'b0011;
        8'b000010000: {Y0,Y1,Y2} = 3'b1000;
        8'b000001000: {Y0,Y1,Y2} = 3'b1001;
        8'b000000100: {Y0,Y1,Y2} = 3'b1010;
        8'b000000010: {Y0,Y1,Y2} = 3'b1011;
        8'b000000001: {Y0,Y1,Y2} = 3'b1100;
        default : {Y0,Y1,Y2} = 3'b1111;
    endcase
end
endmodule

```

Σε επίπεδο συμπεριφοράς χρησιμοποιήσα την ίδια τεχνική case με την άσκηση 2 όπου αντιστοίχησα τις εισόδους D με τις ανάλογες τιμές εξόδου.

Τα δύο μοντέλα δοκίμης που χρησιμοποίησα. Το μοντέλο για το επίπεδο συμπεριφοράς το έγραψα πιο μετα για αυτό αξιοποίη το efficient κώδικα. Στην ουσία όμως τα δυο

```

module testbehenc83;
reg [0:7] D;
wire Y0,Y1,Y2;

behenc83 CUT1(D,Y2,Y1,Y0)

initial
begin
    #10 D = 8'b100000000;
    #10 D = 8'b010000000;
    #10 D = 8'b001000000;
    #10 D = 8'b000100000;
    #10 D = 8'b000010000;
    #10 D = 8'b000001000;
    #10 D = 8'b000000100;
    #10 D = 8'b000000010;
    #10 D = 8'b000000001;
end
endmodule

```

μοντέλα έχουν την ίδια λειτουργία απλά το ένα είναι γραμμένο με πιο λίγες γραμμές κώδικα.

```



module testboolenc83;
reg D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7;
wire Y2,Y1,Y0;

boolenc83 CUT1(D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,Y2,Y1,Y0);

initial
begin
    D0 = 1;
    D1 = 0;
    D2 = 0;
    D3 = 0;
    D4 = 0;
    D5 = 0;
    D6 = 0;
    D7 = 0;
    #100;
    #100;D0 = 0;D1 = 1;D2 = 0;D3 = 0;D4 = 0;D5 = 0;D6 = 0;D7 = 0;
    #100;D0 = 0;D1 = 0;D2 = 1;D3 = 0;D4 = 0;D5 = 0;D6 = 0;D7 = 0;
    #100;D0 = 0;D1 = 0;D2 = 0;D3 = 1;D4 = 0;D5 = 0;D6 = 0;D7 = 0;
    #100;D0 = 0;D1 = 0;D2 = 0;D3 = 0;D4 = 1;D5 = 0;D6 = 0;D7 = 0;
    #100;D0 = 0;D1 = 0;D2 = 0;D3 = 0;D4 = 0;D5 = 1;D6 = 0;D7 = 0;
    #100;D0 = 0;D1 = 0;D2 = 0;D3 = 0;D4 = 0;D5 = 0;D6 = 1;D7 = 0;
    #100;D0 = 0;D1 = 0;D2 = 0;D3 = 0;D4 = 0;D5 = 0;D6 = 0;D7 = 1;
    #100 $stop;
end
initial $monitor($time , , "D0 = %b,D1=%b,D2=%b,D3=%b,D4=%b,D5=%b,D6=%b,D7=%b,Y2=%b,Y1=%b,Y0=%b",D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,Y2,Y1,Y0);
endmodule

```


Πιο κάτω φαίνονται τα δύο αποτελέσματα του simulation των testbench. Το πάνω είναι σε επίπεδο συμπεριφοράς όπου χρησιμοποίησα εισόδους με πολλαπλά ψηφία ενώ στο κάτω μοντέλο στο επίπεδο ροής δεδομένων δήλωσα ξεχωριστά την κάθε είσοδο.

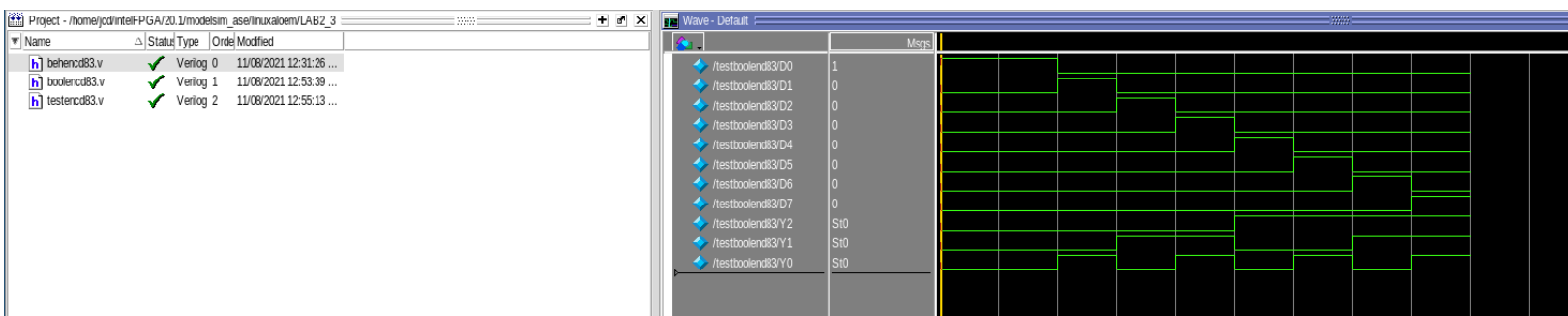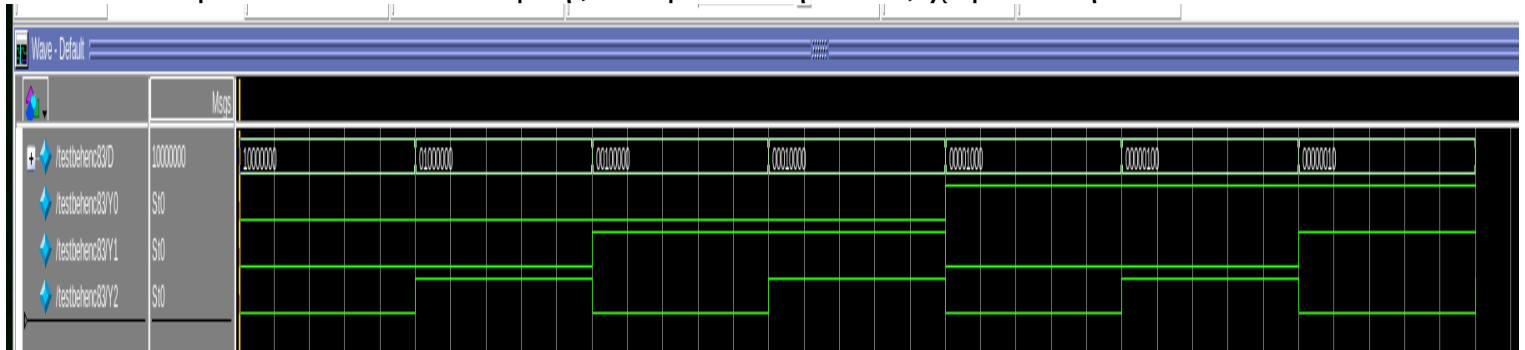

ΑΣΚΗΣΗ 4

Αρχικά ζητείται να σχεδιάσουμε μοντέλο verilog ενός αθροιστή carry look ahead (CLA) μήκος τεσσάρων bit. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε ένα CLA και όχι Ripple Carry Adder είναι γιατί μειώνεται το propagation delay σε ακολουθιακό κύκλωμα διότι ο επόμενος (n) CLA δεν χρειάζεται να περιμένει για το carry του προηγούμενου CLA (n-1) για να υπολογίσει το αποτέλεσμα.

```

module cla4(
    output [3:0] S,
    output Cout,
    input [3:0] A,B,
    input Cin
);
    wire [3:0] G,P,C;
    assign G = A & B;
    assign P = A ^ B;
    assign C[0] = Cin;
    assign C[1] = G[0] | (P[0] & C[0]);
    assign C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & C[0]);
    assign C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
    assign Cout = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) | (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) | (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
    assign S = P ^ C;
endmodule

```

Πιο πάνω είναι ο πηγαίος κώδικας του αθροιστή carry look ahead μήκος 4 bit σε επίπεδο συμπεριφοράς. Δήλωσα δύο εξόδους και τρεις εισόδους. Οι τρεις εισόδοι είναι οι δύο 4 bit αριθμοί που θα αθροιστούν A B, και το carry Cin ενός bit . Οι δύο εξόδοι είναι το S όπου αντιπροσωπεύει το sum μήκος 4 bit και το carry out Cout. Επίσης δήλωσα μεταβλητές τύπου wire. G είναι ο carry generator και P ο carry propagator. Απο τις λογικές συναρτήσεις που δίνονται στο αρχείο αναφοράς για C1,C2,C3,C4 = Cout, υπολογίζω τα carry και τελικά απο την λογική συνάρτηση $S = P \oplus C$

(P XOR C) βρίσκω το sum των δύο αριθμών.


```

module select8(
    output [7:0] S,
    output Cout,
    input [7:0] A,B,
    input Cin
);
    wire C0,C1,CADD1,CADD2,CADD3;
    wire [3:0] S0,S1,A_1,B_1,A_2,B_2,SL,SH;
    assign C0 = 1'b0;
    assign C1 = 1'b1;
    assign A_1={A[3],A[2],A[1],A[0]};
    assign B_1={B[3],B[2],B[1],B[0]};
    assign A_2={A[7],A[6],A[5],A[4]};
    assign B_2={B[7],B[6],B[5],B[4]};

    cla4 ADD1(SL,CADD1,A_1,B_1,Cin);
    cla4 ADD2(S0,CADD2,A_2,B_2,C0);
    cla4 ADD3(S1,CADD3,A_2,B_2,C1);
    mux21 MUX(S0,S1,CADD1,SH);

    assign S = {SH,SL};
    assign Cout = CADD1?CADD3:CADD2;
endmodule

module cla4(
    output [3:0] S,
    output Cout,
    input [3:0] A,B,
    input Cin
);
    wire [3:0] G,P,C;
    assign G = A & B;
    assign P = A ^ B;
    assign C[0] = Cin;
    assign C[1] = G[0] | (P[0] & C[0]);
    assign C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & C[0]);
    assign C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
    assign Cout = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) | (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) | (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
    assign S = P ^ C;
endmodule

module mux21(I0,I1,S,OUT);
    input [3:0] I0,I1;
    input S;
    output [3:0] OUT;
    assign OUT=S?I1:I0;
endmodule

```

Εδώ φαίνεται ο κώδικας για το module select8. Χρησιμοποίησα τρία modules cla4 και δύο πολυπλέκτες 2 σε 1. Ο πρώτος cla4 υπολογίζει το sum και το carry των τεσσάρων λιγότερο σημαντικών ψηφίων απο τους δύο αριθμούς. Τα δύο άλλα παίρνουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις,το ένα προσθέτει τα τέσσερα περισσότερο σημαντικά ψηφία αν θεωρήσει οτι το carry input (Cin) είναι 0 και το δεύτερο cla4 παίρνει την περίπτωση όπου το carry input ισούται με 1. Έπειτα ο πολυπλέκτης παίρνει ως εισόδους τα δύο sum των τελευταίων cla4 και τιμή selector το carry που έχει υπολογίσει ο πρώτος cla4. Αυτό γίνεται για να μην χαθεί χρόνος περιμένοντας να υπολογιστεί το carry των τεσσαρων LSB για να υπολογιστεί το sum των MSB.


Τέλος ενώνουμε τα δυο sum high και sum low για να βρούμε το συνολικό sum και το υπόλοιπο Carry out υπολογίζεται απο την λογική συνάρτηση $Cout = CADD1(Carry\ 1ου\ cla4)?CADD3(αντιστοίχως\ 3ου):CADD2(2ου)$.

```
module testselect8;
reg Cin;
reg [7:0] A,B;
wire [8:0] S;

select8 CUT1(S,Cout,A,B,Cin);
initial
begin
    A=0; B=0; Cin=0;
    #10
    A=8'b1; B=11; Cin=1'b0;
    #10
    A=8'b11; B=8'b101; Cin=1'b1;
    #10
    A=8'b11110000; B=8'b10000001; Cin=1'b0;
    #10
    A=8'hAB; B=8'h03; Cin=1'b0;
    #10
    A=8'h0A; B=8'hFF; Cin=1'b1;
    #10
    A=8'hB3; B=8'h07; Cin = 1'b0;
    #10
    A=8'b1; B = 8'b11; Cin = 1'b1;
end
endmodule
```

Το μοντέλο δοκιμής του module select8 όπου αρχικά μηδενίζω τα input και μετά τους δίνω δοκιμαστικές τιμές για να εξετάσω το αποτέλεσμα που μου δίνει όσο αφορά το sum και Carry out.

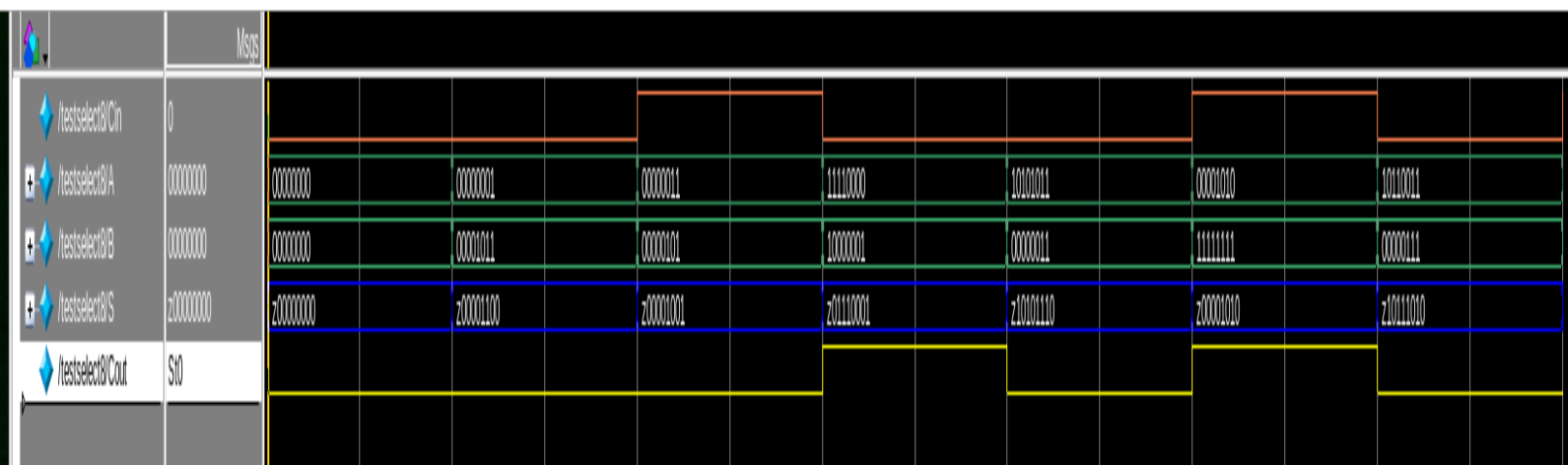Πιο κάτω βλέπουμε το simulation του testbench και τις διαφορετικές τιμές που δίνουν οι εξόδοι ανάλογα με τα inputs.



```

module select_add_n(A,B,Cin,S,Cout);
    parameter n = 32;
    parameter cnt = 8;
    input [n:1] A,B;
    input Cin;
    output [n:1] S;
    output Cout;
    wire [4:1] S0,S1,SL,ST,A_0,B_0,A_n,B_n;
    wire [n:1] SH;
    wire C0,C1,CADD1,CADD2,CADD3;
    assign C0 = 1'b0;
    assign C1 = 1'b1;
    assign A_0 = {A[4],A[3],A[2],A[1]};
    assign B_0 = {B[4],B[3],B[2],B[1]};
    cla4 ADD1(SL,CADD1,A_0,B_0,Cin);
    generate for (i=1; i<(n/4); i=i+1) begin : sum_loop
        assign A_n = {A[cnt],A[cnt-1],A[cnt-2],A[cnt-3]};
        assign B_n = {B[cnt],B[cnt-1],B[cnt-2],B[cnt-3]};
        cla4 ADD2(S0,CADD2,A_n,B_n,C0);
        cla4 ADD3(S1,CADD3,A_n,B_n,C1);
        mux21 MUX1(CADD2,CADD3,CADD1,Cout);
        mux4bit MUX2(S0,S1,CADD1,ST);
        cnt = cnt+4;
        assign SH = {ST,SH};
    end
    endgenerate
    assign S = {SH,SL};
endmodule

module cla4(
    output [3:0] S,
    output Cout,
    input [3:0] A,B,
    input Cin
);
    wire [3:0] G,P,C;
    assign G = A & B;
    assign P = A ^ B;
    assign C[0] = Cin;
    assign C[1] = G[0] | (P[0] & C[0]);
    assign C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & C[0]);
    assign C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
    assign Cout = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) | (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]) | (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);
    assign S = P ^ C;
endmodule

module mux21(i0,i1,S,OUT);
    input i0,i1;
    input S;
    output OUT;
    assign OUT=S?i1:i0;
endmodule

module mux4bit(i0,i1,S,OUT);
    input [3:0] i0,i1;
    input S;
    output [3:0] OUT;
    assign OUT=S?i1:i0;
endmodule

```

Εδώ είναι το module select_add_n για n = 32bit. Το σχεδίασα με βάση την φωτογραφία που βρίσκεται στην αναφορά. Χρησιμοποιώ ένα cla4 αρχικά και μετά ξεκινάει ένα loop όπου δημιουργεί δυο επιπλέον instances cla4 ένα πολυπλέκτη 2 σε 1 ενός bit και ακόμα ένα 2 σε 1 πολυπλέκτη μήκος 4 bit. Το sum των πρώτων τεσσάρων ψηφίων υπολογίζεται πάντα από τον πρώτο cla4 ενώ τα υπόλοιπα ψηφία του sum και το carry out υπολογίζεται από το επαναλαμβανόμενο κύκλωμα. Ο αρχικός cla4 παίρνει ως input τα πρώτα τεσσέρα ψηφία των 32bit input για να υπολογίσει τα πρώτα τέσσερα ψηφία του sum ενώ το επαναλαμβανόμενο κύκλωμα παίρνει πακέτα των 4 bit και τα προσθέτει ξεχωριστά μέχρι να βγούν όλα τα υπόλοιπα ψηφία του sum. Αυτός ο κώδικας είναι η προσπάθεια μου να αναπραστήσω το κύκλωμα όμως είχα δυσκολία με τα πακέτα 4 bit και τα iterating variables και γιαυτό δεν έκανε compile.

```

module testselect_add_32;
    reg [n:1] A,B;
    reg Cin;
    wire [n:1] S;
    wire Cout;

    select_add_n CUT1(A,B,Cin,S,Cout);

    initial
    begin
        A=0; B=0; Cin=0;
        #10
        A=32'hBADFECA8; B=32'hA39;
    end
endmodule

```

Επίσης έκανα ένα πρόχειρο testbench select_add_n για ενδεικτικούς σκοπούς.